

Lab04
Arquitectura de computadoras


Integrantes:
Claudia Noche
Mauricio Bernuy

Fecha: 2 de octubre 2019

1 ALU

En este trabajo se busca realizar un Arithmetic-Logic Unit o ALU en verilog. En la arquitectura Von Neumann, la ALU se encarga de realizar operaciones aritméticas en integars binarios.

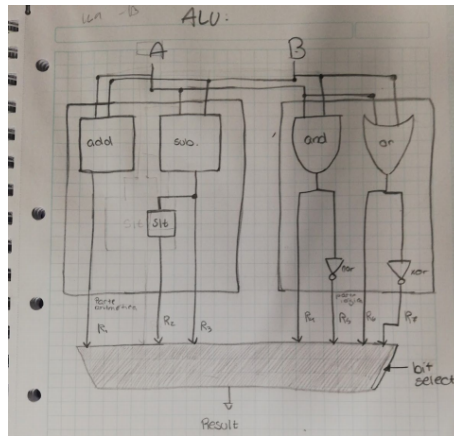En clase, se realizó un diagrama en bloques del ALU, el cual se muestra en la Figura 1. En la Figura 2, se encuentra la tabla que relaciona los códigos con las operaciones



(a) Diagrama de Bloques de un ALU

Figure 1

AluOp	Mnemonic	Result =	Description
0000	add	$A + B$	Addition
0010	sub	$A - B$	Subtraction
0100	and	$A \text{ and } B$	Logical and
0101	or	$A \text{ or } B$	Logical or
0110	xor	$A \text{ xor } B$	Exclusive or
0111	nor	$A \text{ nor } B$	Logical nor
1010	slt	$(A - B)[31]$	Set less than
Other	n.a.	Don't care	

(a) Tabla

Figure 2

2 Código

2.1 Variables

El código inicia con la implementaición de un módulo llamado ALU, el cual inicializa las variables que se van a utilizar a lo largo del programa.

```
module ALU (clk, A, B, OpIn, result, zero);
```

(a) Módulo principal

Figure 3

Se declara la variable `clk`, de tipo `input`. Esta se usa más adelante en el código para simular un `Clock`. Luego, se definen los bits con los que se va a trabajar, llamados `A` y `B` respectivamente. Ambos son declarados con 32 bits de tamaño.

Como se ve en la figura 2, cada operación viene acompañada de un código de 4 dígitos o bits. Esto se ha tomado como una variable de tipo `Input` de 4 bits de tamaño, llamada `OpIn`. Con el fin de poder implementar un `Case` de estos códigos, se requiere volver el valor ingresado en `OpIn` en un registro, para lo cual se crea la variable de tipo `Output` llamada `Opcode`, la cual es declarada como registro y toma el valor que contiene `OpIn`.

Se crea una variable de tipo `Output` que recibe el resultado, llamada `Result`, la cual también es declarada como registro de 32 bits.

Finalmente, se crea una variable `zero`, la cual va a representar un binario en 0.

```
input clk;

input[31:0] A;
input[31:0] B;
input[3:0] OpIn;
output[31:0] result;
output zero;

reg[3:0] Opcode;
reg[31:0] result;
reg zero;
```

(a) Declaración de variables

Figure 4

2.2 Parámetros

Los parámetros son constantes locales que son definidas dentro de un módulo. Cada parámetro posee un nombre y un valor, el cual no se debe ver alterado por el código. Se definen los siguientes parámetros en base a la tabla mostrada

en la figura 2. El parámetro "zeronum" va a ser utilizado en el case como caso "default".

```
// Logic params
parameter AND    = 4'b0100;
parameter OR     = 4'b0101;
parameter NOR    = 4'b0111;
parameter XOR    = 4'b0110;

// Arithmetic params
parameter add    = 4'b0000;
parameter sub    = 4'b0010;
parameter slt    = 4'b1010;

// Zero params
parameter zeronum = 32'b0;
```

(a) Declaración de parametros

Figure 5

2.3 Lógica del ALU

La sección de lógica del ALU se separa en dos partes principales. En la primera parte, mostrada en la Figura 6, se define el comportamiento de la salida Zero, la cual muestra un Logic-1 si es que todos los valores de result resultan ser cero. En cualquier otro caso la salida es de 0.

```
// ALU Logic
always @(posedge clk or negedge clk)
begin
    if (result == zeronum) zero = 1'b1;
    else zero = 1'b0;
end
```

Figure 6

La segunda parte, Figura 7, muestra la implementación de un case sobre el Opcode y los parámetros mostrados en la sección previa. Previo a este case, se asigna el valor de la entrada OpIn al registro Opcode. Si el Opcode ingresado es igual a uno de los valores de los parámetros, se ejecuta una operación con las variables A y B y se asigna el resultado a la variable result. Cabe resaltar que se tiene un caso "default", el cual es un bit de 0s.

```

always @(posedge clk)
begin
    Opcode <= Opin;
    case (Opcode)
        AND:    result <= A & B;
        OR:     result <= A | B;
        NOR:    result <= A ~| B;
        XOR:    result <= A ^ B;
        add:    result <= A + B;
        sub:    result <= A - B;

        slt:    result = (A < B) ? 1'b1 : 1'b0;

        default: result <= zeronum;
    endcase
end
endmodule

```

(a) Implementación del Case

Figure 7

3 Test bench

El test bench de este sistema se inicia declarando el módulo del código, el cual no inicializa ninguna variable. Se incluye el módulo anterior en la línea include "ALU.v", y se declaran las variables del módulo a probar. El test bench es un código automática, es decir, no requiere variables de tipo input o output, pues funciona dentro de si mismo. Por esta razón, las variables son declaradas como wires y registros, con sus tamaños respectivos.

```

`timescale 1s/1ns
`include "ALU.v"

module ALU_tb;
//var declaration
    reg clk;
    reg[31:0] A;
    reg[31:0] B;
    reg[3:0] Opin;

    wire[31:0] result;
    wire zero;

```

(a) Declaración de variables

Figure 8

Luego, se deben inicializar los parámetros utilizados en el módulo del ALU, pues al son variables locales.

```

// Logic params

parameter AND    = 4'b0100;
parameter OR     = 4'b0101;
parameter NOR    = 4'b0111;
parameter XOR    = 4'b0110;

// Arithmetic params

parameter add    = 4'b0000;
parameter sub    = 4'b0010;
parameter slt    = 4'b1010;

```

(a) Declaración de parámetros

Figure 9

En la sección siguiente, se inicia la formación de ondas. La instrucción "dumpfile" se encarga de mandar todos los cambios en las variables a un file llamado, en este caso, ALU.vcd. Con "dumpvars", parametrizada con 0 y el nombre del archivo de del test bench, manda todas las variables en el módulo a cualquier otro módulo que haya sido instanciado dentro de este. Esta práctica asegura el funcionamiento del código y crea un archivo VCD, el cual servirá para graficar el código. Asimismo, se inicializa el clock del sistema para que cree ondas de un intervalo de 1s.

```


//device under test
ALU dut(clk, A, B, OpIn, result, zero);

initial begin
    $dumpfile("ALU.vcd");
    $dumpvars(0, ALU_tb);
//1s clock
    clk = 0;
    forever #0.5 clk=~clk;
end

```

Figure 10

 Finalmente, se inicializan las variables A y B con dos números distintos y se prueban los casos del ALU con los parámetros definidos, con intervalos de tiempo entre ellos.



8